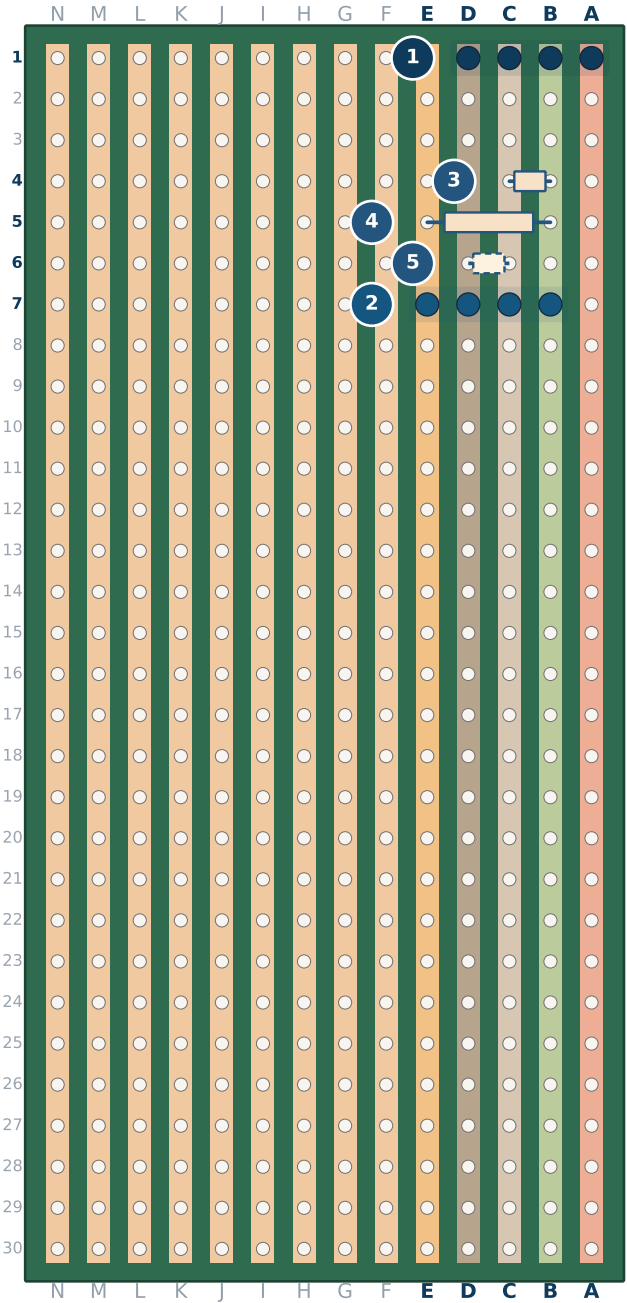


Conversor NE185 → MAX485

Placa de tiras 30 × 14 (pitch 2,54 mm) · vista cara de componentes, el cobre va por debajo · releva al NE187 como maestro del bus



Conexiones

Cable	Pin	Columna	Nota
Mazo del NE185 (1) · fila 1	+12 V	A	solo se trae a la placa
	A	B	diferencial + del bus
	B	C	diferencial – del bus
	GND	D	masa común
Al 7" · J4 (2) · fila 7	1 · +5 V	E	rojo · alimenta el bias
	2 · A	B	verde
	3 · B	C	blanco
	4 · GND	D	negro

Componentes

Componente	Entre	Para qué
(3) R 120 Ω · fila 4	B ↔ C	terminación del bus
(4) R 680 Ω · fila 5	E ↔ B	bias: sube A a +5 V
(5) R 680 Ω · fila 6	D ↔ C	bias: baja B a GND · va DEBAJO del conector (2)

Nets y notas

- Columna A = +12 V del mazo del NE185 · solo se trae, el MAX485 no lo usa
- Columna B = A del bus RS-485 (diferencial +)
- Columna C = B del bus RS-485 (diferencial –)
- Columna D = GND
- Columna E = +5 V del propio 7" (pin 1 del J4): así el bias está aunque el NE185 esté apagado

Cada columna es una tira de cobre; las columnas F–N quedan libres.

Los dos conectores son de una fila de pines (4 hilos cada uno). El del J4 se monta

ENCIMA de la R (5): se suelda primero la resistencia y luego el conector.

A↔A y B↔B van rectos, sin cruzar. Si no llegan las patillas, se puentea con hilo.