

# Excedente solar → frigo

NE185-11S · frigo AES · dos circuitos: la señal que le dice al frigo «hay 12 V» y la potencia que los entrega.


## 1 · SEÑAL (D+ / S+)

Son señales: basta cable de ~1 mm². La entrada del frigo admite D+ (motor) o S+ (sol).


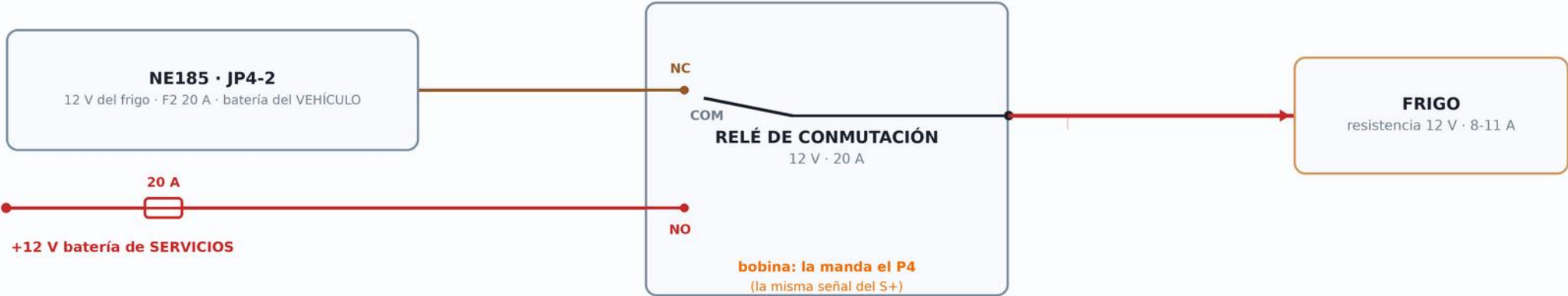
## 2 · POTENCIA (12 V · 8-11 A)

Los 8-11 A de la resistencia. De serie vienen del vehículo; con sol hay que pasarlos a la batería de servicios.



### Qué pasa en cada caso

- **Con el motor** el NE185 da su D+ (J4) y sus 12 V de serie (JP4-2)
- **Con sol (modo del P4)** el P4 da S+ y conmuta la potencia a servicios
- **Aparcado y sin sol** ni señal ni 12 V: el frigo se queda en gas
- **Aparece 230 V con sol** el P4 suelta y vuelve todo a lo del NE185

### Recuerda

- El frigo tiene que estar en la salida POR RELÉ (JP4-2).
- El encendido de gas (JP4-3, F7) no se toca.
- JP13 (entrada de D+ del NE185) no se toca: acopla baterías y apaga la luz exterior.
- Fusible de 20 A cerca de la batería de servicios.