

Excedente solar → frigo

NE185-11S · frigo AES · dos circuitos: la señal que le dice al frigo «hay 12 V» y la potencia que los entrega.

1 · SEÑAL (D+ / S+)


Son señales: basta cable de ~1 mm². La entrada del frigo admite D+ (motor) o S+ (sol).



cuando sobra sol (modo del P4)

2 · POTENCIA (12 V · 8-11 A) — ya montada

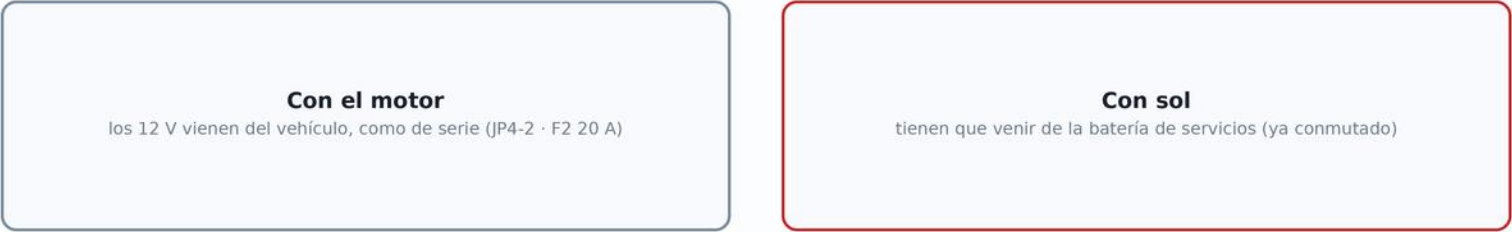No hay nada que hacer aquí: el frigo ya recibe sus 12 V. Solo tiene que cumplir esto.



Comprobación en un minuto: sin contacto y sin sol, mira de qué batería salen los 12 V del cable gordo del frigo. Si salen de la de arranque, la señal S+ no puede activarse sin conmutar antes: el frigo tiraría 8-11 A de ella.

Qué pasa en cada caso

- **Con el motor** el NE185 da su D+ (J4) y sus 12 V de serie (JP4-2)
- **Con sol (modo del P4)** el P4 da S+ y conmuta la potencia a servicios
- **Aparcado y sin sol** ni señal ni 12 V: el frigo se queda en gas
- **Aparece 230 V con sol** el P4 suelta y vuelve todo a lo del NE185

Recuerda

- El frigo tiene que estar en la salida POR RELÉ (JP4-2).
- El encendido de gas (JP4-3, F7) no se toca.
- JP13 (entrada de D+ del NE185) no se toca: acopla baterías y apaga la luz exterior.
- Fusible de 20 A cerca de la batería de servicios.