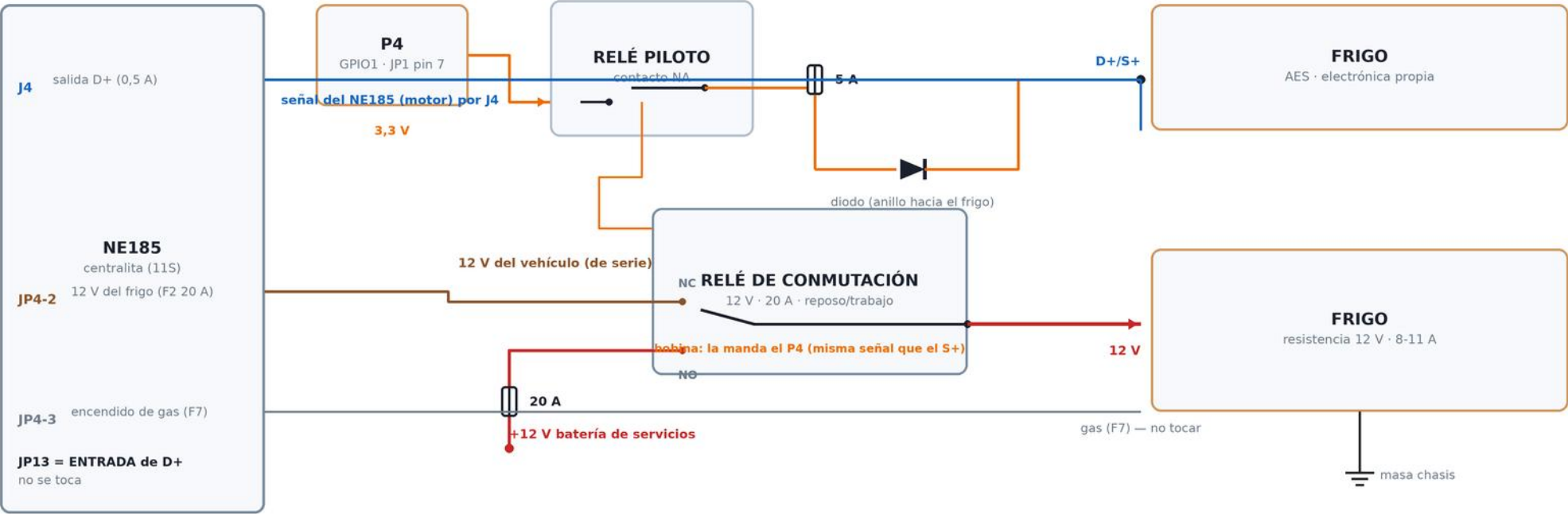


Excedente solar → frigo (NE185-11S, frigo AES)

Dos circuitos: la SEÑAL (entrada D+/S+ del frigo) y la POTENCIA (8-11 A de la resistencia).
Con sol, el P4 da la señal S+ y conmuta la potencia a la batería de servicios. Nunca las dos baterías a la vez.

- D+ / S+ (señal)
- mando del P4
- +12 V batería servicios
- +12 V batería vehículo
- masa



Cómo se comporta

- Motor en marcha** el NE185 manda su D+ (J4) y sus 12 V de serie (JP4-2)
- Parado, con sol y SoC suficiente** el P4 da S+ y conmuta la potencia a servicios
- Parado, sin sol** ni señal ni 12 V: el frigo se queda en gas
- Aparece 230 V en modo solar** el P4 suelta: vuelve la D+ del NE185

Recuerda

- Las dos baterías NUNCA en paralelo: la conmutación es de reposo/trabajo.
- La señal lleva un diodo: el P4 no puede meter corriente en la salida del NE185.
- D+ y S+ son señales: cable de ~1 mm². La potencia, cable de 20 A.
- Fusible de 20 A para la potencia, cerca de la batería de servicios.
- El encendido de gas (JP4-3, F7) no se toca, o el frigo no arranca a gas.
- Vale si el frigo está en la salida POR RELÉ (JP4-2). Comprueba en cuál está.