

Excedente solar → frigo

NE185-11S · frigo AES · dos circuitos: la señal que le dice al frigo «hay 12 V» y la potencia que los entrega.

1 · SEÑAL (D+ / S+)

Son señales: basta cable de ~1 mm². La entrada del frigo admite D+ (motor) o S+ (sol).



cuando sobra sol (modo del P4)

Es la única entrada que hace que el AES cambie a 12 V (manual del frigo 4.9.4 y fig. 43): con 12 V en la resistencia, pero sin señal, el frigo no cambia.

2 · POTENCIA (ya montada) — el relé se acciona con JP4 pin 2

La señal sola no da 12 V: si el frigo coge la potencia de este relé, el P4 tiene que cerrarlo también (rama 2, con su propio diodo).



Los dos diodos miran a la bobina: JP4-2 no puede meter 12 V en la línea de la señal, y el P4 no puede meterlos en JP4-2.

Qué pasa en cada caso

- **Con el motor** el NE185 da su D+ (J4) y la potencia por JP4-2
- **Con sol (modo del P4)** el P4 da la señal al frigo y cierra el relé de potencia
- **Aparcado y sin sol** ni señal ni 12 V: el frigo se queda en gas
- **Aparece 230 V con sol** el P4 suelta y vuelve todo a lo del NE185

Recuerda

- El frigo tiene que estar en la salida POR RELÉ (JP4-2).
- Mira de qué batería salen esos contactos: si es la de arranque, pásalos a servicios.
- El encendido de gas (JP4-3, F7) no se toca.
- JP13 (entrada de D+ del NE185) no se toca: acopla baterías y apaga la luz exterior.
- Nunca inyectar 12 V en JP4-2, ni unir los dos bancos de batería.