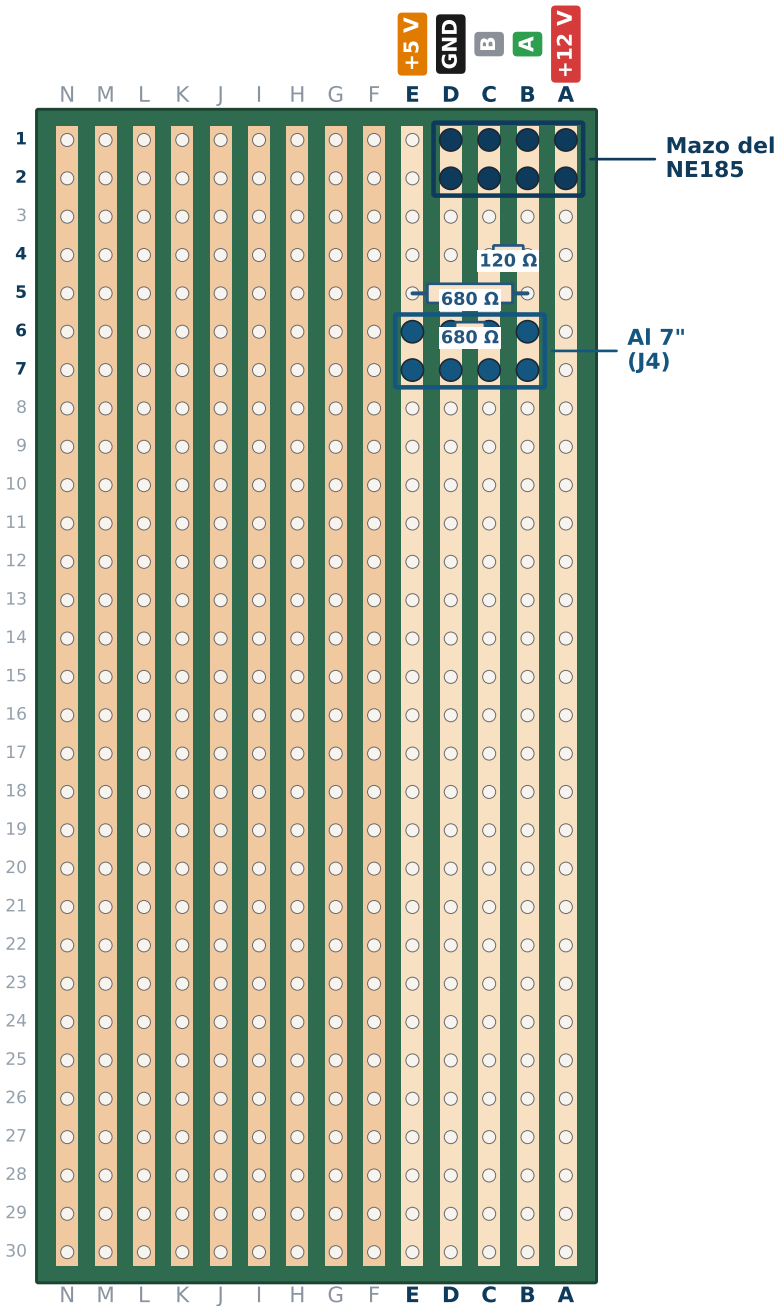


Conversor NE185 → MAX485

Placa de tiras 30 × 14 (pitch 2,54 mm) · vista cara de componentes, el cobre va por debajo · releva al NE187 como maestro del bus



Conexiones

Cable	Pin	Columna	Nota
Mazo del NE185	+12 V	A	solo se trae a la placa
(filas 1-2)	A	B	diferencial + del bus
	B	C	diferencial – del bus
	GND	D	masa común
AI 7" (J4)	1 · +5 V	E	rojo · alimenta el bias
(filas 6-7)	2 · A	B	verde
	3 · B	C	blanco
	4 · GND	D	negro

Componentes

Componente	Entre	Para qué
R 120 Ω	B ↔ C	terminación del bus
R 680 Ω	E ↔ B	bias: sube A a +5 V
R 680 Ω	D ↔ C	bias: baja B a GND

Notas

- Cada columna es una tira de cobre: A-E son los cinco rieles; las columnas F-N quedan libres.
- El +5 V sale del propio 7", así el bias está aunque el NE185 esté apagado; el +12 V solo se trae.
- Si las patillas de las resistencias no llegan, se puentea con hilo: importa el net, no el agujero.
- A↔A y B↔B van rectos, sin cruzar. El P4 sustituye al NE187 como maestro del bus.