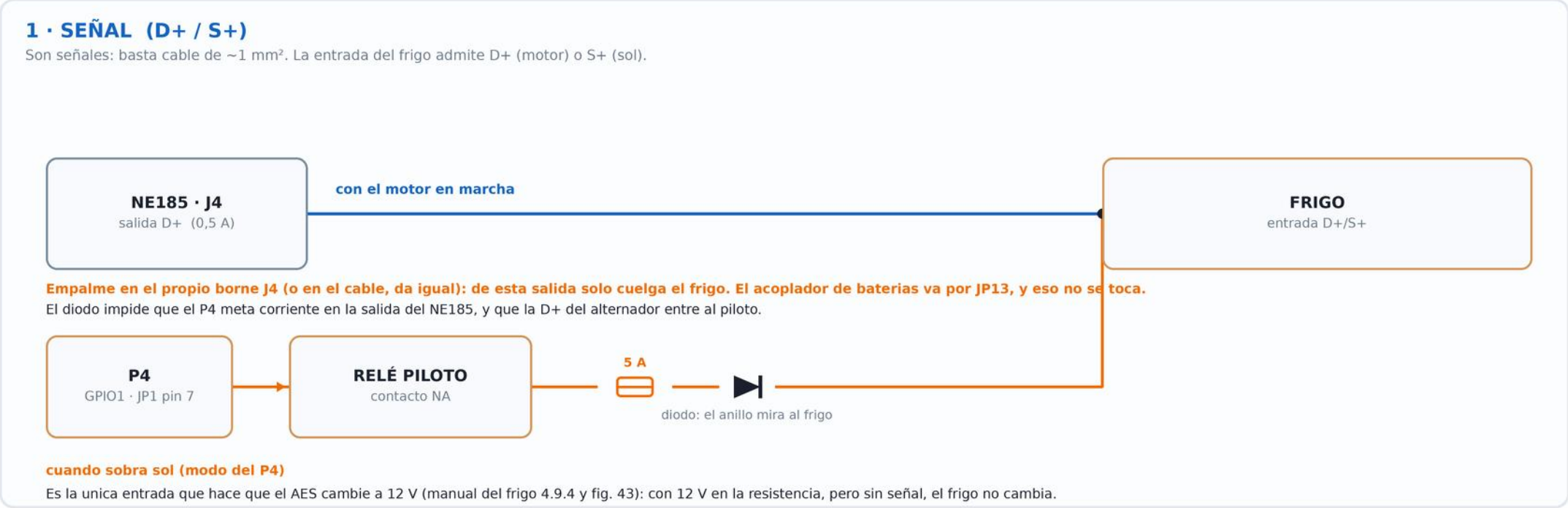


# Excedente solar → frigo

NE185-11S · frigo AES · dos circuitos: la señal que le dice al frigo «hay 12 V» y la potencia que los entrega.



#### Qué pasa en cada caso

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ● Con el motor          | el NE185 da su D+ (J4) y la potencia por JP4-2          |
| ● Con sol (modo del P4) | el P4 da la señal al frigo y cierra el relé de potencia |
| ● Aparcado y sin sol    | ni señal ni 12 V: el frigo se queda en gas              |
| ● Aparece 230 V con sol | el P4 suelta y vuelve todo a lo del NE185               |

#### Recuerda

- El frigo tiene que estar en la salida POR RELÉ (JP4-2).
- Mira de qué batería salen esos contactos: si es la de arranque, pásalos a servicios.
- El encendido de gas (JP4-3, F7) no se toca.
- JP13 (entrada de D+ del NE185) no se toca: acopla baterías y apaga la luz exterior.
- Nunca inyectar 12 V en JP4-2, ni unir los dos bancos de batería.